

1. JK플립플롭을 사용하여 오진 카운터를 설계하는것으로 가정하여 상태도를 그려라.
사용되지 않은 상태로(5,6,7) 초기화가되었을 경우까지 상태도에 포함하여라.

2. JK 플립플롭 2개(A와 B)와 입력(x,y) 2개를 가진 카운터를 설계하라. $xy = 00$ 일 때 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ 의 순서를 반복하고, $xy = 01$ 일 때는 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ 의 순서를 반복한다.

a) $xy=10$ 또는 11인 신호가 절대 발생할수 없다고 가정하라.

b) 만약 회로 오작동으로 인해 시스템에 $xy = 10$ 이 입력된다면, 현재 상태 1에서 다음 상태는 어디로 전이되는가?

3. 이진 입력 신호가 한 비트씩 차례로 입력될 때, 101 패턴이 연속으로 입력되었을 때만 1을 출력하는 시스템을 D 플립플롭을 사용하여 설계하라.

단, 패턴의 중복(Overlapping)은 허용하지 않는다.


- a. Mealy 상태를 사용하여 설계하라.
- b. Moore 상태표를 사용하여 설계하라.

1. 초기 상태(0)로 초기화(Reset) 후, 2. 3. 4. 999. 1000.

이 문제 풀어봐

1번 문제 풀이

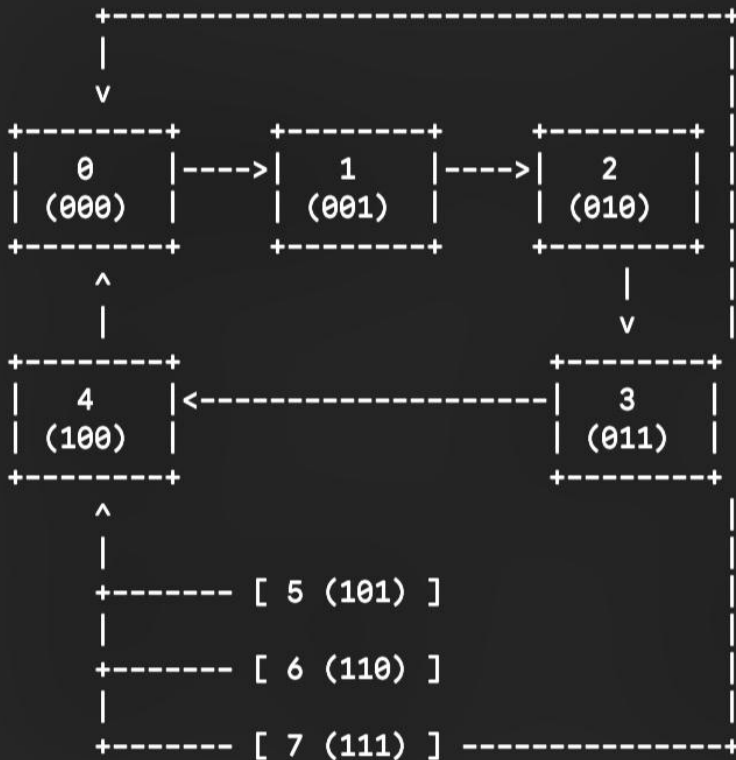미사용 상태(5, 6, 7) 진입 시 자가 보정(Self-correcting)을 위해 초기 상태(0)로 복귀하도록 설계한 상태도입니다. 오진 카운터는 3개의 플립플롭($Q_2Q_1Q_0$)이 필요합니다.



2번 문제 풀이

플립플롭 2개를 A, B 라 할 때, 정상 동작 상태표(State Table)는 다음과 같습니다.

$xy = 10, 11$ 은 무정의(Don't Care, X)로 처리합니다.

2번 문제 풀이

플립플롭 2개를 A, B 라 할 때, 정상 동작 상태표(State Table)는 다음과 같습니다.
 $xy = 10, 11$ 은 무정의(Don't Care, X)로 처리합니다.

상태 전이표 및 JK 입력 유도

현재 상태 (AB)	입력 (xy)	다음 상태 (A^+B^+)	J_A	K_A	J_B	K_B
00 (0)	00	01 (1)	0	X	1	X
00 (0)	01	10 (2)	1	X	0	X
01 (1)	00	10 (2)	1	X	X	1
01 (1)	01	00 (0)	0	X	X	1
10 (2)	00	00 (0)	X	1	0	X
10 (2)	01	01 (1)	X	1	1	X
11 (3)	00	XX	X	X	X	X
11 (3)	01	XX	X	X	X	X

나머지 $xy = 10, 11$ 인 모든 칸은 Don't Care(x)입니다.

카르노 맵을 통한 입력 방정식 최적화

.

$$J_A = x'y'B + x'yB' = x'(y \oplus B)$$

.

$$K_A = 1$$

.

$$J_B = x'y'A' + x'yA = x'(y \oplus A)'$$

↓

•

$$J_A = x'y'B + x'yB' = x'(y \oplus B)$$

•

$$K_A = 1$$

•

$$J_B = x'y'A' + x'yA = x'(y \oplus A)'$$

•

$$K_B = 1$$

[b] 오작동 분석 ($xy = 10$ 입력 시)

현재 상태가 **$1(AB = 01)$** 이고 오작동 입력 **$xy = 10$** 이 들어왔을 때, 위에서 구한 입력 방정식에 값을 대입합니다.

•

$$J_A = 1' \cdot (0 \oplus 1) = 0$$

•

$$K_A = 1$$

•

$$J_B = 1' \cdot (0 \oplus 0)' = 0$$

•

$$K_B = 1$$

구해진 플립플롭 입력값($J_A K_A = 01, J_B K_B = 01$)에 따른 다음 상태($A^+ B^+$)는 다음과 같습니다.

○ $A^+ = 0$ (Reset)


○ $B^+ = 0$ (Reset)

정답: 현재 상태 1에서 **상태 0 (00)**으로 전이됩니다.

3번 문제 풀이 (101 패턴 검출기, 중복 허용 안 함)

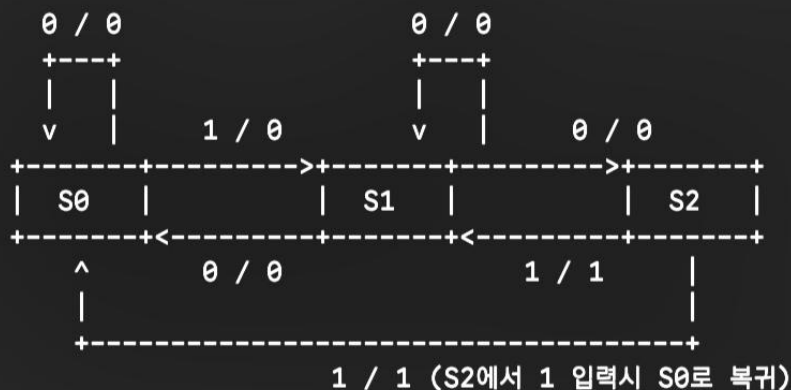a. Mealy 상태도

- S_0 : 초기 상태 (패턴 없음)
- S_1 : 1 검출 상태
- S_2 : 10 검출 상태
- 표시 형식: 입력 / 출력



b. Moore 상태표

Moore 회로는 출력이 상태에만 종속되므로 패턴 완성을 나타내는 별도의 상태(S_3)가 추가로 필요합니다.

- S_0 : 초기 상태 (출력 0)
- S_1 : 1 검출 상태 (출력 0)
- S_2 : 10 검출 상태 (출력 0)
- S_3 : 101 패턴 완성 상태 (출력 1)

현재 상태	다음 상태 ($x = 0$)	다음 상태 ($x = 1$)	현재 출력 (Z)
S_0	S_0	S_1	0
S_1	S_2	S_1	0
S_2	S_0	S_3	0

- S_2 : 10 검출 상태
- 표시 형식: 입력 / 출력



b. Moore 상태표

Moore 회로는 출력이 상태에만 종속되므로 패턴 완성을 나타내는 별도의 상태(S_3)가 추가로 필요합니다.

- S_0 : 초기 상태 (출력 0)
- S_1 : 1 검출 상태 (출력 0)
- S_2 : 10 검출 상태 (출력 0)
- S_3 : 101 패턴 완성 상태 (출력 1)

현재 상태	다음 상태 ($x = 0$)	다음 상태 ($x = 1$)	현재 출력 (Z)
S_0	S_0	S_1	0
S_1	S_2	S_1	0
S_2	S_0	S_3	0
S_3	S_0	S_1	1